

第二章习题

2-1 图 2-1 所示的电路中, $U_s=1V$, $R_1=1\Omega$, $I_s=2A$., 电阻 R 消耗的功率为 $2W$ 。试求 R 的阻值。

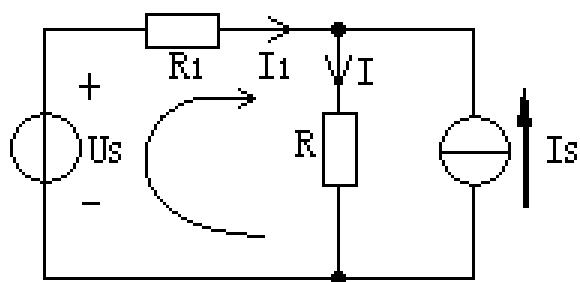


图 2-1

$$\begin{aligned} \text{解: } & \begin{cases} I_1 + I_s = I \\ U_s - I_1 R_1 - IR = 0 \\ I_1 + 2 = I \\ 1 - I_1 - IR = 0 \end{cases} \\ & \begin{cases} I_1 + 2 = I \\ 1 - I_1 - IR = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

解之, 得:

$$I = \frac{3}{1+R}$$

$$P = I^2 R = 2$$

$$\left(\frac{3}{1+R}\right)^2 R = 2$$

$$\text{解之, 得: } R = 2\Omega \text{ 或 } R = 0.5\Omega$$

2-2 试用支路电流法求图 2-2 所示网络中通过电阻 R_3 支路的电流 I_3 及理想电流源两端的电压 U 。图中 $I_s=2A$, $U_s=2V$, $R_1=3\Omega$, $R_2=R_3=2\Omega$ 。

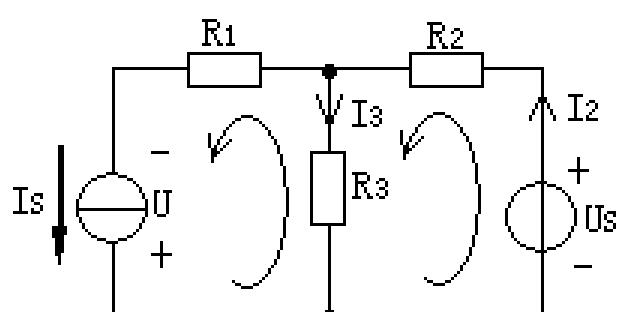



图 2-2

$$\begin{aligned} \text{解: } & \begin{cases} I_s + I_3 = I_2 \\ U_s - I_2 R_2 - I_3 R_3 = 0 \\ I_3 R_3 - I_s R_1 + U = 0 \end{cases} \\ & \begin{cases} 2 + I_3 = I_2 \\ 2 - 2I_2 - 2I_3 = 0 \\ 2I_3 - 2 \times 3 + U = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

解之, 得:


$$I_3 = -0.5A, U = 7V$$

2-3 试用叠加原理重解题 2-2.

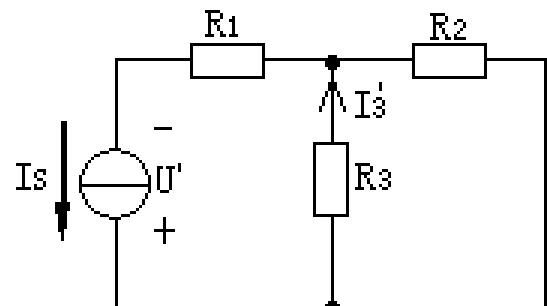

$$\text{解: } I_3' = \frac{R_2}{R_2 + R_3} I_s = \frac{2}{2+2} \times 2 = 1A$$
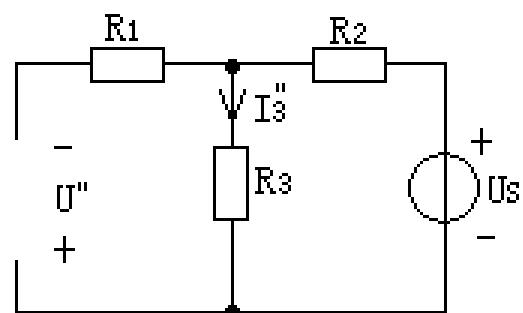
$$U' = I_s R_1 + I_3' R_3 = 2 \times 3 + 1 \times 2 = 8V$$





$$I_3'' = \frac{U_s}{R_2 + R_3} = 0.5A$$

$$U'' = -I_3'' R_3 = -0.5 \times 2 = -1V$$

$$I_3 = -I_3' + I_3'' = -1 + 0.5 = -0.5A$$

$$U = U' + U'' = 7V$$

2-4 再用戴维宁定理求题 2-2 中 I_3 .

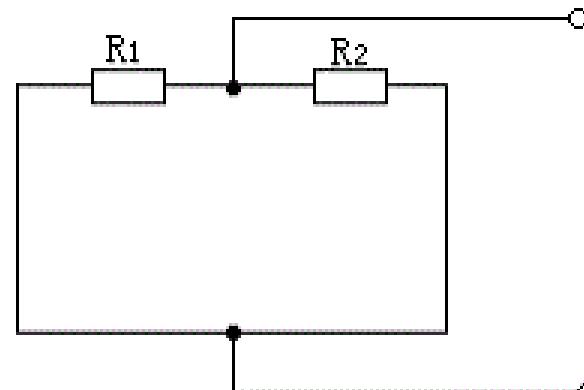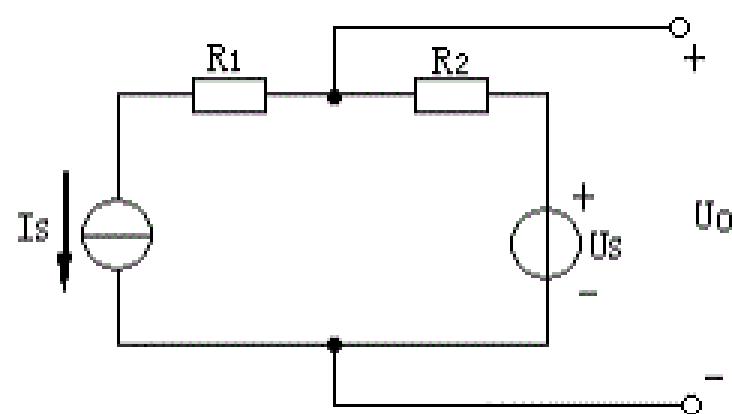

解: (1) 求开路电压 U_0


$$U_0 = U_s' = U_s - I_s R_2 = 2 - 2 \times 2 = -2V$$

(2) 求等效内阻 R_0

$$R_0 = R_2 = 2\Omega$$

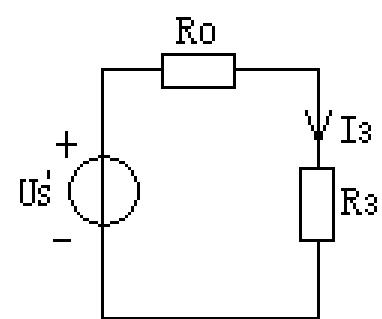(3) 画出戴维宁等效电路, 求 I_3

$$I_3 = \frac{U_s}{R_0 + R_2} = \frac{-2}{2 + 2} = -0.5A$$



2-5

图 2-3 所示电路中,已知

$U_{S1}=6V$, $R_1=2\Omega$, $I_S=5A$, $U_{S2}=5V$, $R_2=1\Omega$, 求电流 I 。

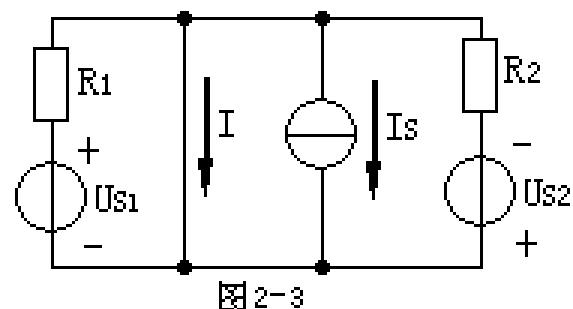


图 2-3

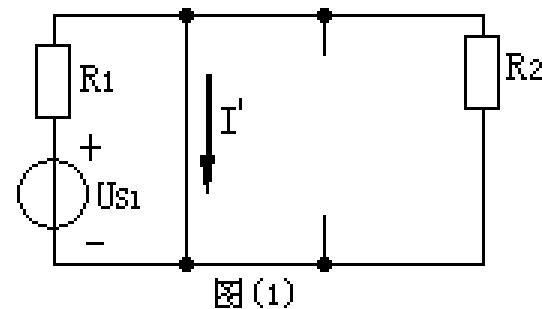


图 (1)

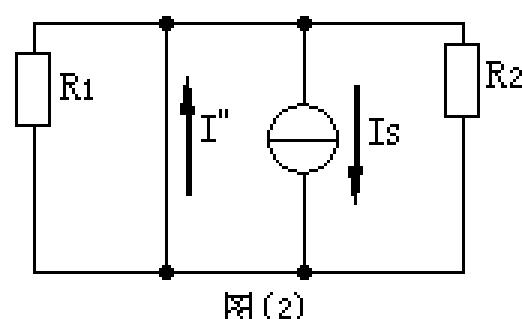


图 (2)

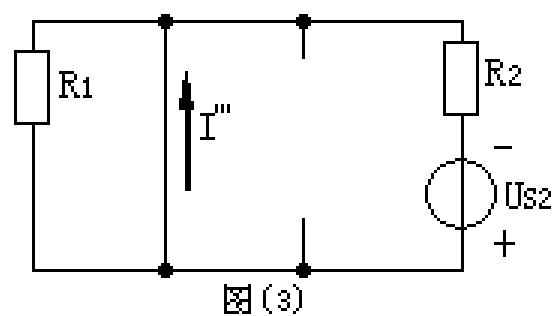


图 (3)

解:用叠加原理

图 (1) 中 : R_2 支路被短路

$$I' = \frac{U_{S1}}{R_1} = \frac{6}{2} = 3A$$

图 (2) 中 : R_1 及 R_2 支路被短路

$$I'' = I_S = 5A$$

图 (3) 中 : R_1 支路被短路

$$I''' = \frac{U_{S2}}{R_2} = \frac{5}{1} = 1A$$


$$\text{叠加: } I = I' - I'' - I''' = 3 - 5 - 1 = -3A$$



2-6

图 2-4 所示电路中，

$U_{S1}=30V$, $U_{S2}=10V$, $U_{S3}=20V$, $R_1=5k\Omega$, $R_2=2k\Omega$, $R_3=10k\Omega$, $I_S=5mA$

。求开关 S 在位置 1 和位置 2 两种情况下，电流 I 分别为多少？

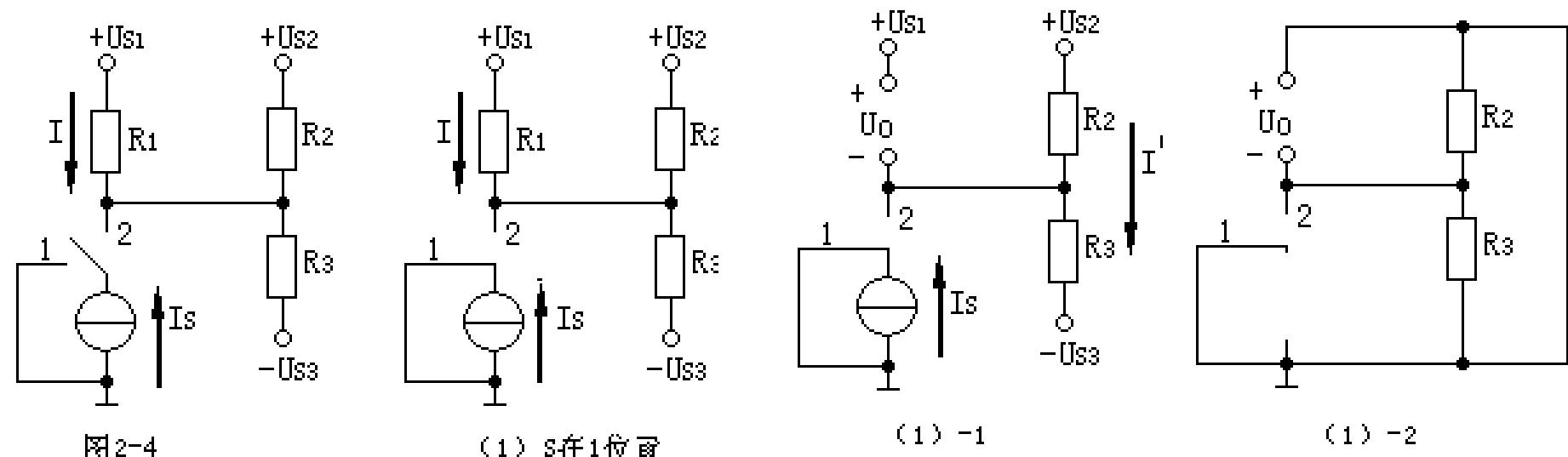

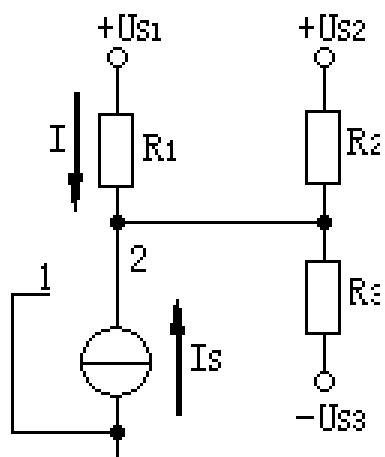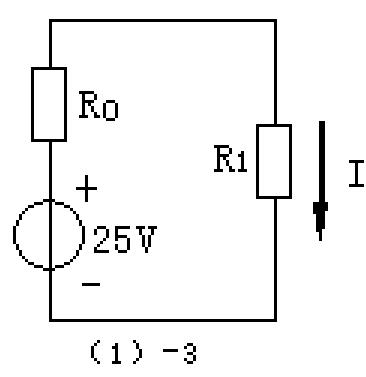

解：用戴维宁定理

(一) S在1位置时，如图(1)

由(1)-1，求 U_0

$$I' = \frac{Us_2 + Us_3}{R_2 + R_3} = \frac{10 + 20}{2 + 10} = 2.5A$$

$$U_0 = Us_1 - V_2 = 30 - (-Us_3 + I'R_3) \\ = 30 - (-20 + 2.5 \times 10) = 25V$$


由(1)-2，求 R_0

$$R_0 = R_3 // R_2 = 2 // 10 = \frac{5}{3}\Omega$$


由(1)-3戴维宁等效电路，得

$$I = \frac{25}{\frac{5}{3} + 5} = 3.75mA$$

(2) S在2位置

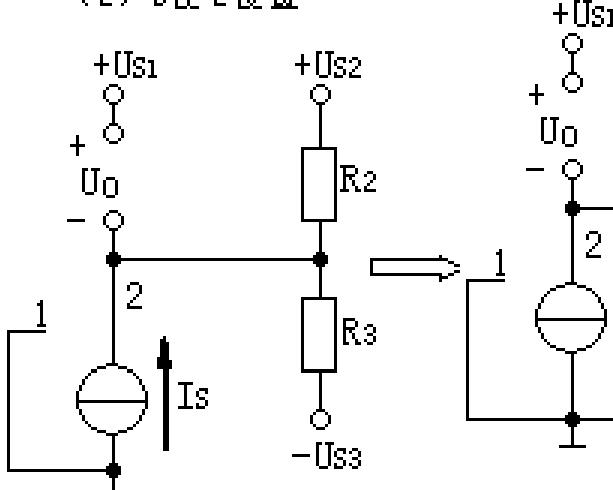

(2)-1

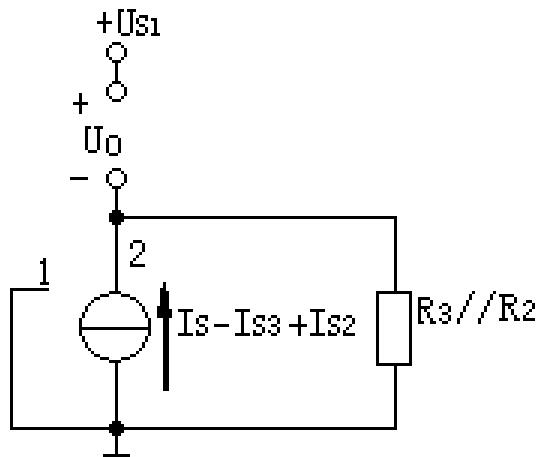

(二) S在2位置时，如图(2)

由(2)-1，得：(利用电源等效变换法)


$$\begin{aligned} U_0 &= Us_1 - V_2 \\ &= 30 - (Is - Is_3 + Is_2) R_3 // R_2 \\ &= 30 - (Is - \frac{Us_3}{R_3} + \frac{Us_2}{R_2}) R_3 // R_2 \\ &= 30 - (5 - \frac{20}{10} + \frac{10}{2}) 10 // 2 \\ &= \frac{50}{3}V \end{aligned}$$

由(2)-2，得：



$$R_0 = R_3 // R_2 = 2 // 10 = \frac{5}{3}\Omega$$

由(2)-3戴维宁等效电路，得
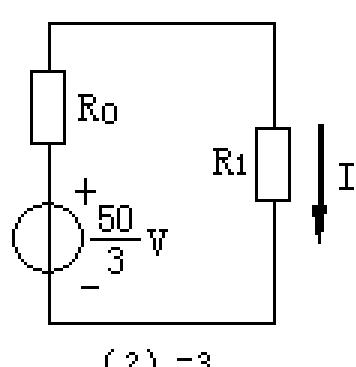
$$I = \frac{\frac{50}{3}}{\frac{5}{3} + 5} = 2.5mA$$



2-7 图 2-5 所示电路中，已知 $U_{AB}=0$ ，试用叠加原理求 U_s 的值。

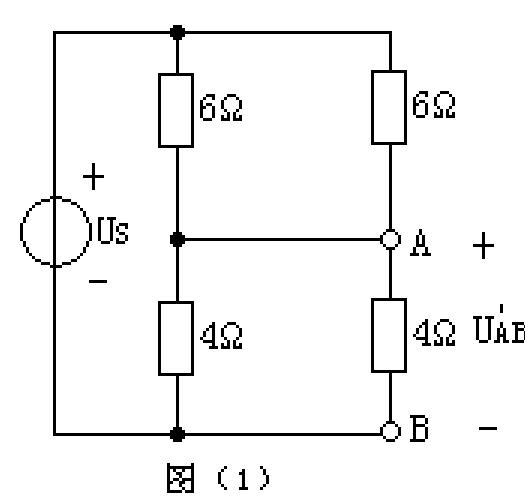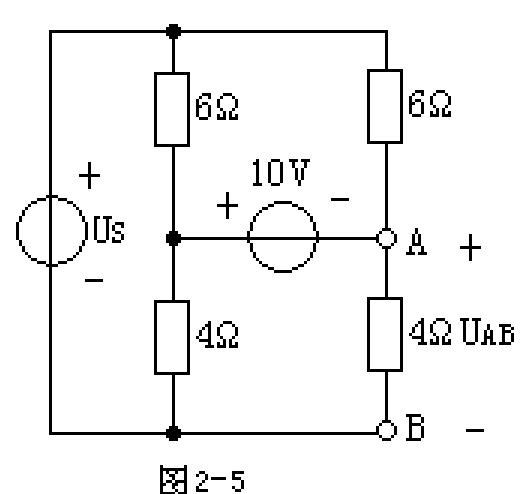

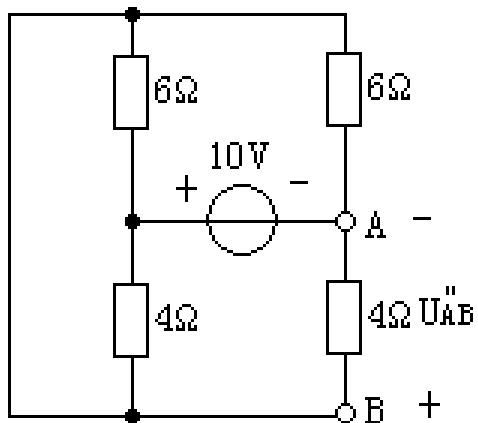


图 (2)

解：由图 (1)，得：

$$U_{AB}^{\prime} = \frac{4}{6+4} U_s = \frac{2}{5} U_s$$

由图 (2)，得：

$$U_{AB}^{\prime\prime} = \frac{1}{2} \times 10 = 5V$$

叠加：

$$U_{AB} = U_{AB}^{\prime} - U_{AB}^{\prime\prime} = \frac{2}{5} U_s - 5 = 0$$

$$\text{所以 } U_s = 12.5V$$

2-8 电路如图 2-6 所示，试用叠加原理求电流 I。

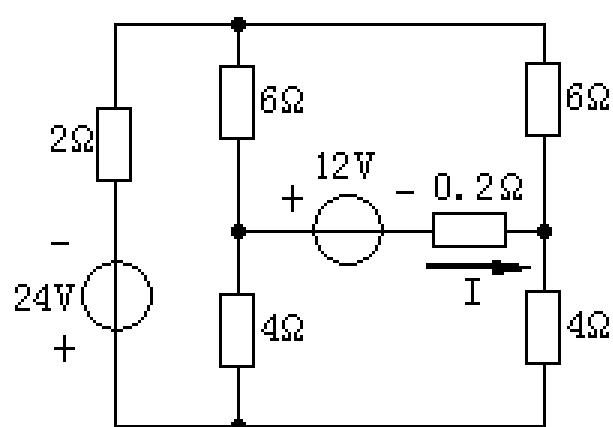


图 2-6

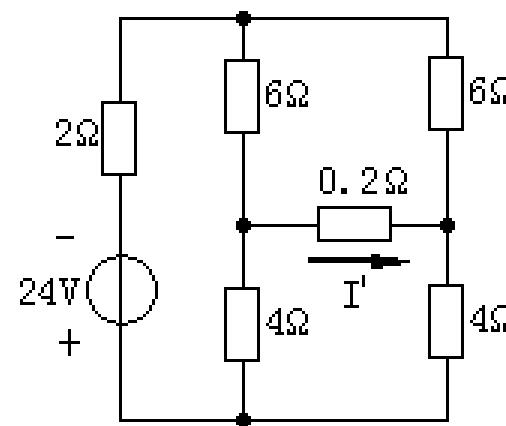


图 (1)

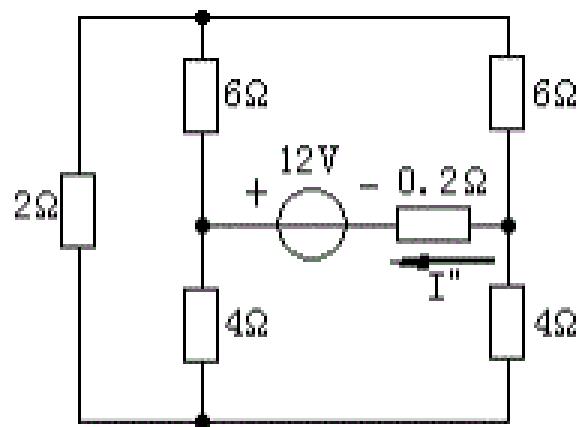


图 (2)

解：由图 (1) 可知，电桥平衡，
所以 0.2Ω 电阻中电流为 0A
即： $I' = 0A$

由图 (2) 可知，电桥平衡，
所以 0.2Ω 电阻中电流为 0A
所以： $I'' = \frac{12}{0.2+6//4+6//4} = 2.4A$

叠加： $I = I' - I'' = -2.4A$

2-9 电路如图 2-7 所示，试用叠加原理求电阻 R_4 上电压 U 的表达式。

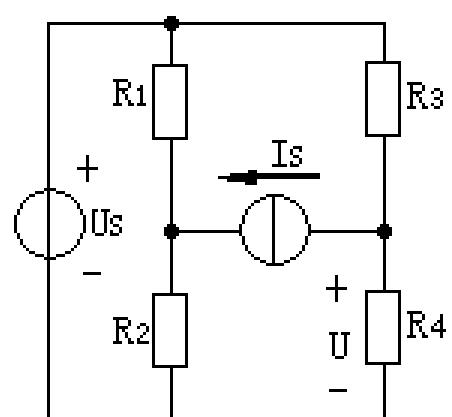


图 2-7

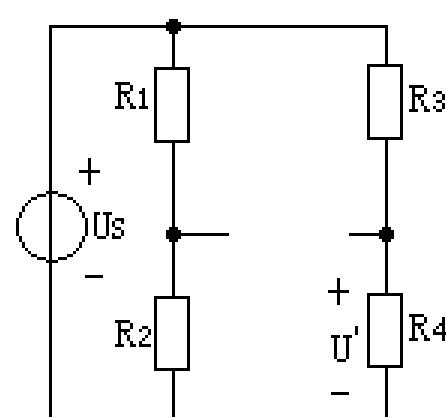


图 (1)

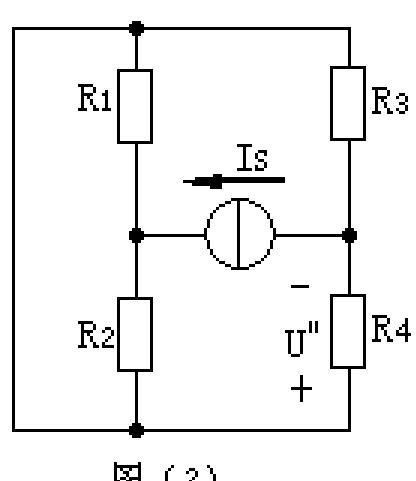


图 (2)

解：由图 (1)，得：

$$U' = \frac{R_4}{R_3 + R_4} U_s$$

由图 (2)，得：

$$U'' = (R_3 // R_4) I_s = \frac{R_3 R_4}{R_3 + R_4} I_s$$

叠加：

$$\begin{aligned} U &= U' - U'' = \frac{R_4}{R_3 + R_4} U_s - \frac{R_3 R_4}{R_3 + R_4} I_s \\ &= (R_4 U_s - R_3 R_4 I_s) / (R_3 + R_4) \end{aligned}$$

2-10 电路如图 2-8 所示, 已知 $R_1=1\Omega$, $R_2=R_3=2\Omega$, $U_s=1V$, 欲使 $I=0$, 试用叠加原理确定电流源 I_s 的值。

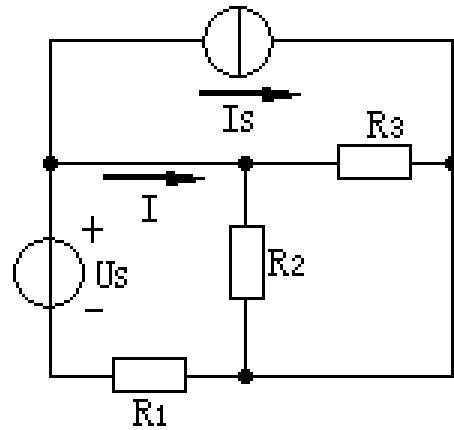


图 2-8

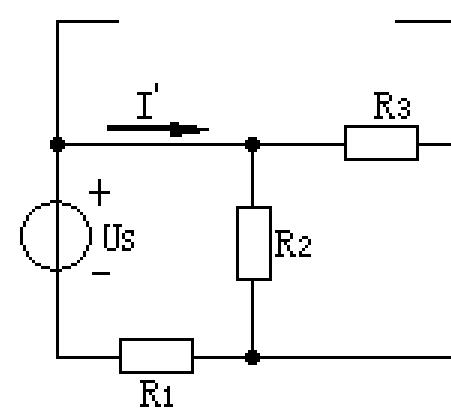


图 (1)

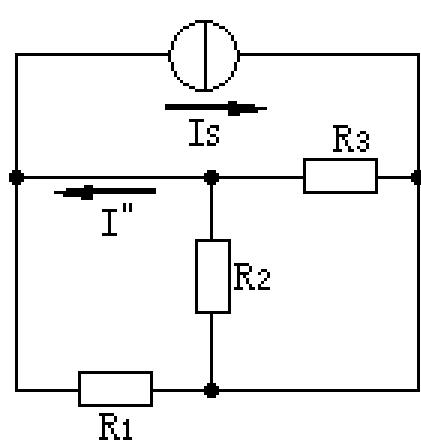


图 (2)

解: 由图 (1), 得:

$$I' = \frac{U_s}{R_1 + (R_2 // R_3)} = \frac{1}{1 + (2 // 2)} = 0.5A$$

由图 (2), 得: ($R_1 R_2 R_3$ 并联)


$$I'' = \frac{R_1}{R_1 + (R_2 // R_3)} I_s = 0.5 I_s$$


叠加:

$$I = I' - I'' = 0.5 - 0.5 I_s = 0$$


所以: $I_s = 1A$

2-11 画出图 2-9 所示电路的戴维宁等效电路。

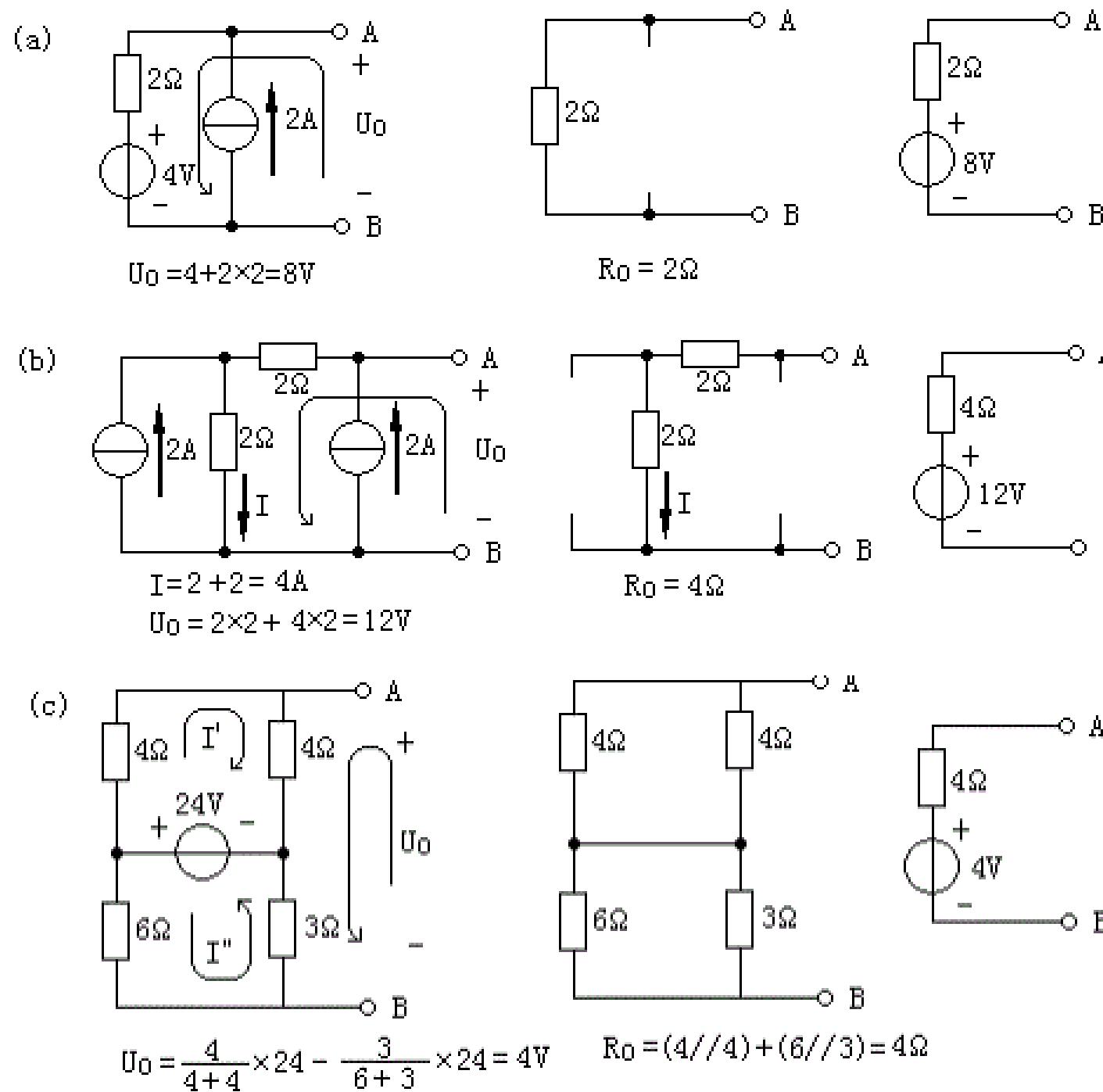

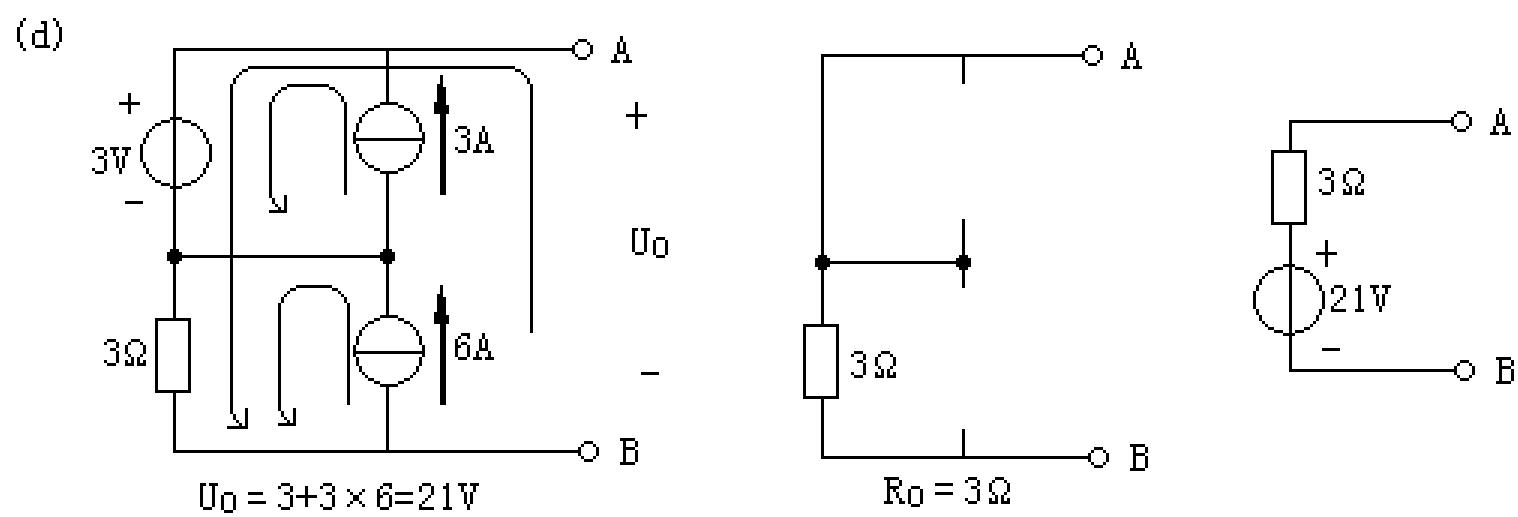

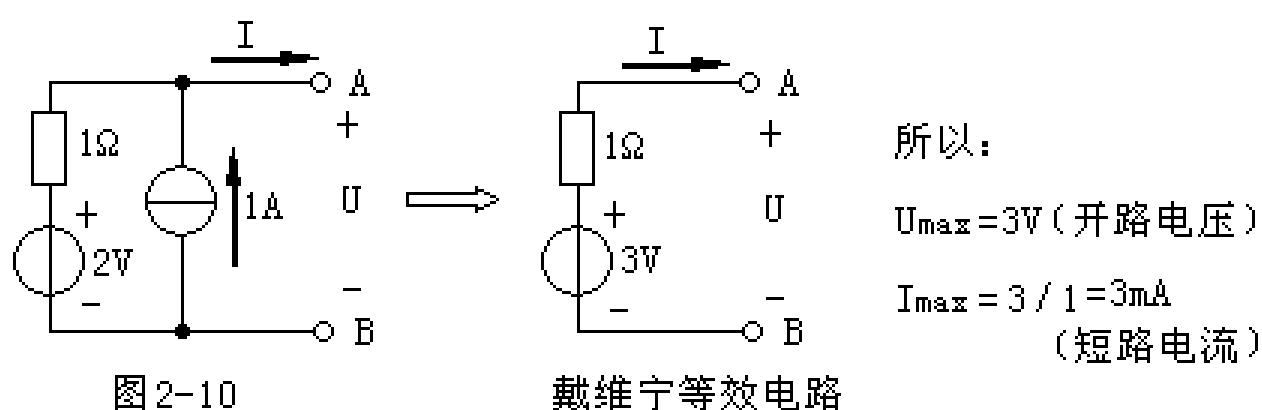2-12 图 2-10 所示的电路接线性负载时， U 的最大值和 I 的最大值分别是多少？



2-13 电路如图 2-11 所示，假定电压表的内阻无穷大，电流表的内阻为零。

当开关 S 处于位置 1 时，电压表的读数为 10V，当 S 处于位置 2 时，电流表的读数为 5mA。试问当 S 处于位置 3SHI 4，电压表和电流表的读数各为多少？

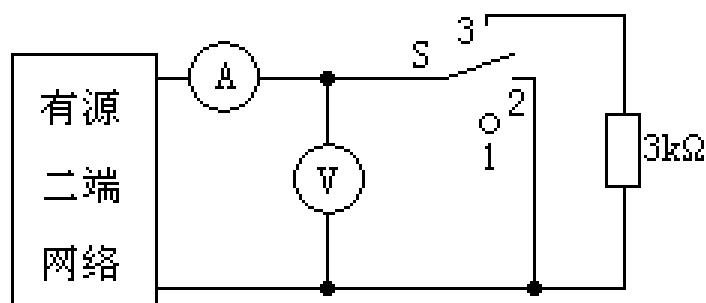


图 2-11

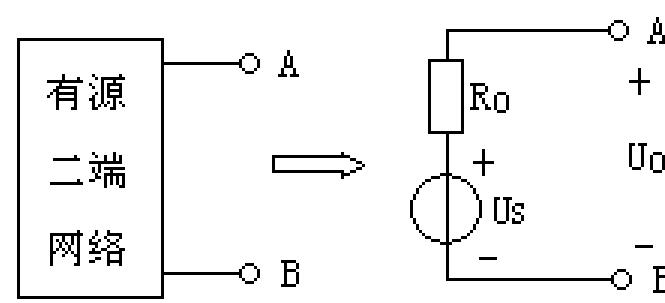


图 (1)

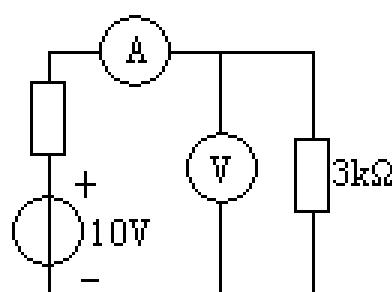


图 (2)

解：如图 (1) 所示，有源二端网络的戴维宁等效电路。

所以，当 S 在位置 1 时， $U_0 = U_s = 10V$

当 S 在位置 2 时， $I = I_{SC} = 5mA$ ，则 $R_o = U_s / I_{SC} = 2k\Omega$

由图 (2) 所示戴维宁等效电路可知，当 S 处于位置 3 时

$$I_L = 10 / (2 + 3) = 2mA \quad U_L = 2 \times 3 = 6V$$

2-14 图 2-12 所示电路中，各电源的大小和方向均未知，只知每个电阻均为 6Ω ，又知当 $R=6\Omega$ 时，电流 $I=5A$ 。今欲使 R 支路电流 $I=3A$ ，则 R 应该多大？

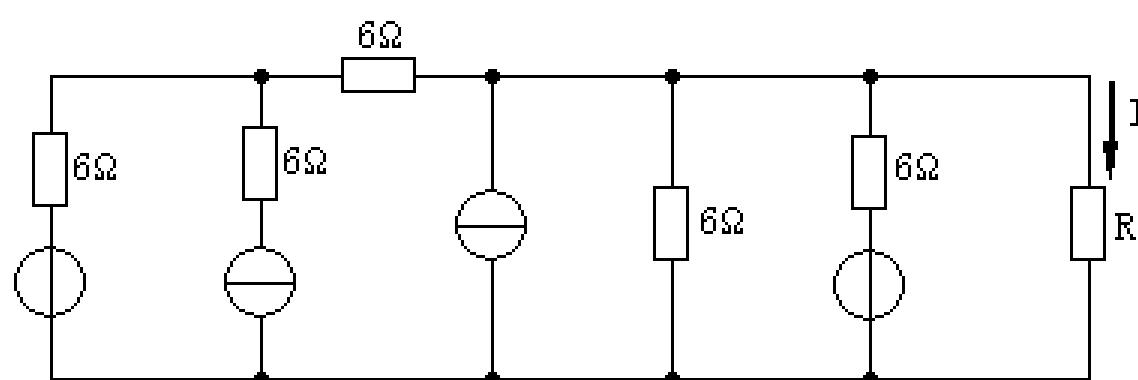


图 2-12

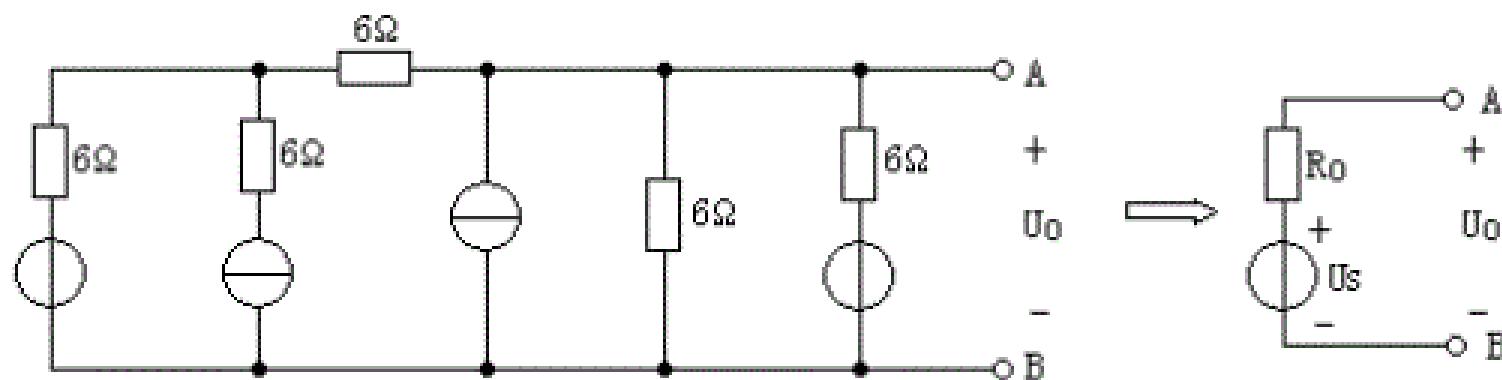


图 (1)

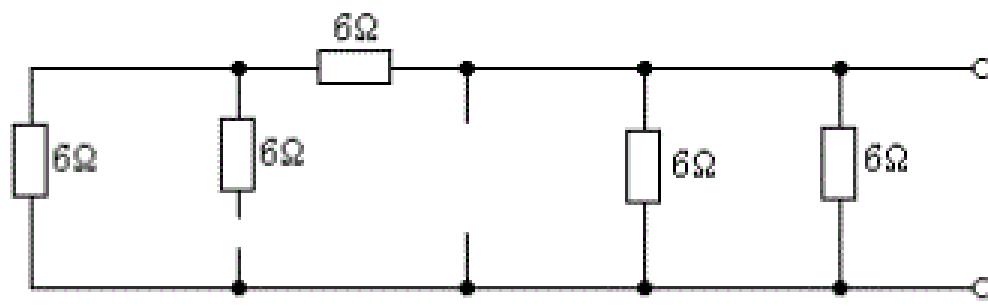


图 (2)

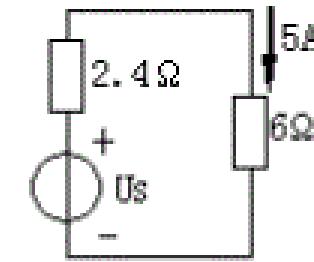


图 (3)

解：用戴维宁定理，如图 (1)。

由图 (2)，可得：

$$R_0 = (6+6) // (6//6) \\ = 12//3 = 2.4\Omega$$

由图 (3)，可知：

$$U_s = (2.4+6) \cdot 5 = 42V$$

由图 (4)，得：

$$\text{当 } I=3A \text{ 时，}$$

$$I = 42 / (2.4 + R) = 3$$

所以： $R = 11.6\Omega$

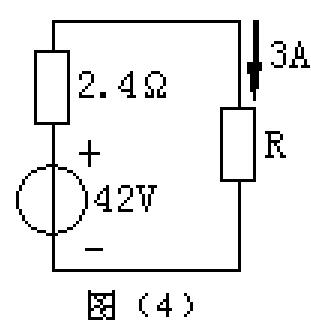


图 (4)

2-15 图 2-13 所示电路中，N 为线性有源二端网络，测得 AB 之间电压为 9V，见图 (a)；若连接如图 (b) 所示，可测得电流 $I=1A$ 。现连接如图 (c) 所示形式，问电流 I 为多少？


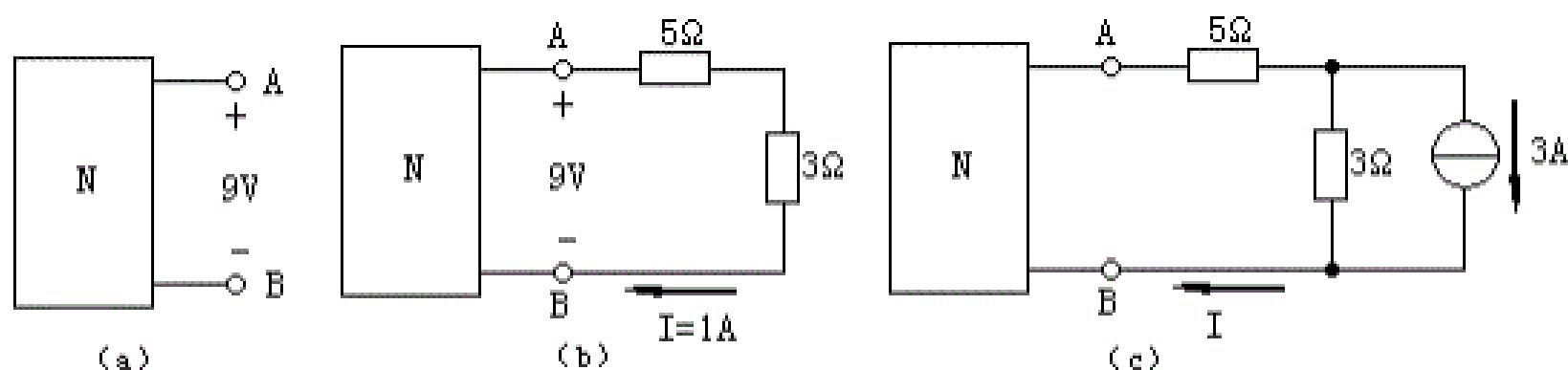


图 2-13

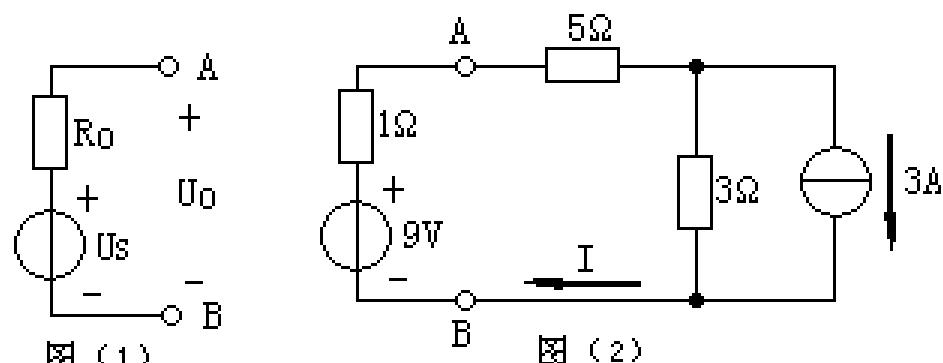


解：N 的戴维宁等效电路 如图 (1)
由 (a) 知： $U_{\text{th}} = 9V$
由 (b) 知： $I = U_{\text{th}} / (5 + 3 + R_0) = 1A$
所以， $R_0 = 1\Omega$

由图 (2)，可知，再增加一
电流源，由叠加原理得，

此电流源单独作用时，在所
求支路产生的电流为：如图 (3)

$$I' = \frac{3}{5+1+3} \times 3 = 2A$$

叠加： $I = 1 + 2 = 3A$

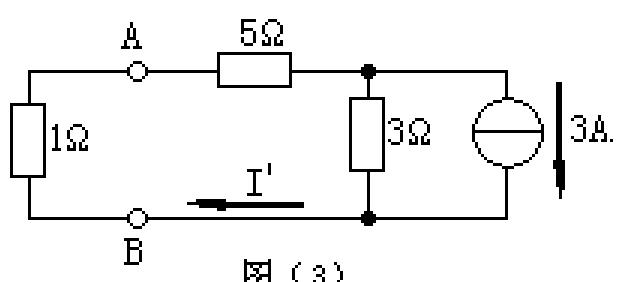

2-16 电路如图 2-14 所示, 已知 $R_1=5\Omega$ 时获得的功率最大, 试问电阻 R 是多大?

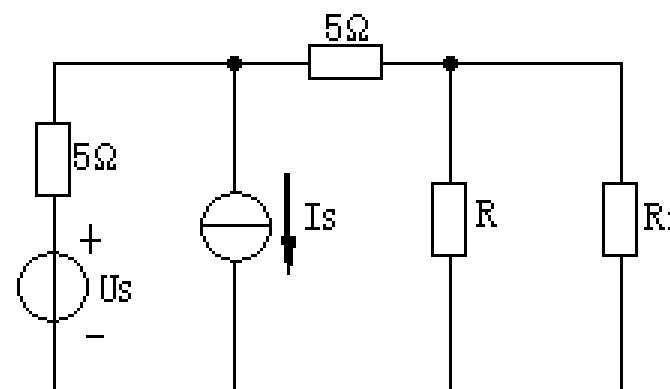


图 2-14


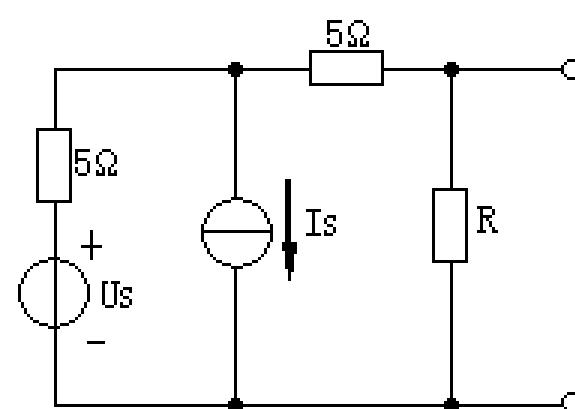


图 (1)

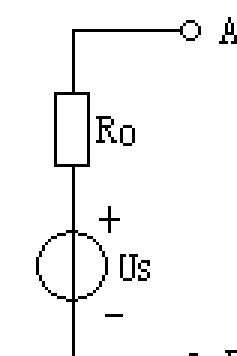

解: 用戴维宁定理, 如图 (1)
由图 (2), 可得: $R_0 = (5+5) // R$
加上 R_1 后的戴维宁等效电路如图 (3)
当 $R_1=R_0$ 时, 电源的输出功率最大
即: $10//R = 5$
所以: $R=10\Omega$

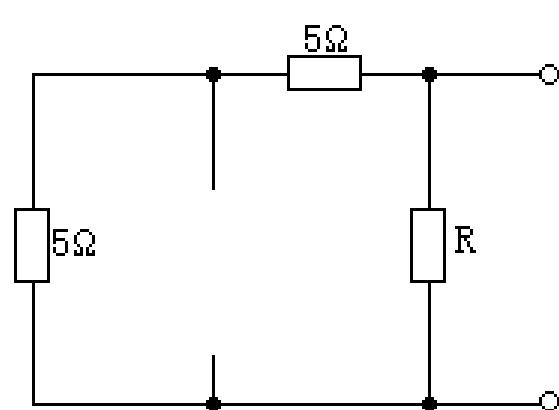


图 (2)

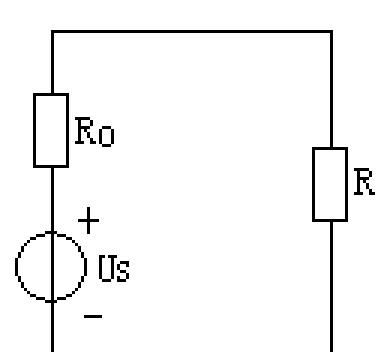


图 (3)

本 章 小 结

- 1、**支路电流法**是分析和计算电路的基本方法，适用于任何电路。它是以电路中的支路电流为未知量，应用基尔霍夫定律列出电路方程，通过解方程得到各支路电流。一般地，对于具有 n 个节点、 b 条支路的电路可列出 $(n-1)$ 个独立的节点电流方程和 $[b - (n-1)]$ 个独立的回路电压方程。
- 2、**叠加原理**是反映线性电路基本性质的一条重要定理，它可将多个电源共同作用下产生的电压和电流，分解为各个电源单独作用时产生的电压和电流的代数和。某电源单独作用时，将其它理想电压源短路，理想电流源开路，但电源内阻必须保留。
- 3、**戴维宁定理**适合于求解电路中某一条支路电压或电流的情况。把待求支路（或元件）单独划出来，剩下的线性有源二端网络可用一个电压源来等效替代。此电压源中理想电压源的电压 U_s 等于有源二端网络的开路电压，内阻 R_0 等于有源二端网络中所有电源均除去后所得无源二端网络的等效内阻。对于待求元件不要求一定是线性的。